

# Nguyên lý thiết kế mạch dãy

Nguyễn Quốc Cường – 31

## Nội dung

- Giới thiệu
- Các phần tử hai trạng thái ổn định
- Flip-Flops
- Phân tích các máy trạng thái đồng bộ bởi xung nhịp
- Thiết kế các máy trạng thái đồng bộ bởi xung nhịp

# Tài liệu tham khảo

- Digital Design: Principles & Practices – John F Wakerly – Printice Hall

Sequential logic design

3

## Giới thiệu

- Mạch logic dãy:
  - output 2 tín hiệu input tại thời điểm  $t_n$
  - output 2 cả vào tín hiệu input trong quá khứ
- Ví dụ: mạch điều khiển chọn kênh TV sử dụng nút bấm channel-up và channel-down:
  - nếu trước đó kênh đang chọn là 9, nếu bấm channel-up thì kênh lựa chọn là 10
  - nếu trước đó kênh đang chọn là 1, nếu bấm channel-up thì kênh lựa chọn là 2
  - ...
- Việc sử dụng bảng để mô tả các output phụ thuộc vào tổ hợp các inputs đối với các mạch dãy là KHÔNG THỂ

Sequential logic design

4

## Trạng thái


- Trong mạch dãy sử dụng khái niệm trạng thái để mô tả:
  - Trạng thái của một mạch dãy là tập hợp các biến trạng thái mà giá trị của nó tại một thời điểm chứa đầy đủ các thông tin cần thiết trong quá khứ cho phép xác định các hoạt động của mạch trong tương lai
  - Trong mạch logic các biến trạng thái chỉ có hai giá trị 0 và 1.
  - Số trạng thái của mạch có  $n$  biến trạng thái bằng  $2^n$  trạng thái

Sequential logic design

5

## Các phần tử 2 trạng thái ổn định

**Figure 7-2**  
A pair of inverters forming a bistable element.

 

Mạch có hai trạng thái ổn định:

- Nếu  $Q = \text{HIGH}$  thì  $Q_L = \text{LOW}$
- Nếu  $Q = \text{LOW}$  thì  $Q_L = \text{HIGH}$


Sequential logic design

6

# Phân tích tương tự

- Xem xét điện áp  $V_{out}$  và  $V_{in}$

**Figure 7-3**  
Transfer functions for inverters in a bistable feedback loop.

 

Giao của 2 đồ thị tại 3 điểm đó là các điểm cân bằng của mạch:


- Hai điểm ổn định (ứng với các trạng thái  $Q = 0$  hoặc  $Q = 1$ )
- Một điểm metastable: tại đó  $V_{out1}$  và  $V_{out2}$  có giá trị điện áp nằm giữa mức 1 và 0

Sequential logic design

7

## Metastable

- Thực tế thời gian mạch ở trạng thái metastable thường ngắn, lý do, chỉ cần một tác động đủ lớn của nhiễu sẽ kéo nó về một trong hai trạng thái stable

 

**Figure 7-4**  
Ball and hill analogy for metastable behavior.


Sequential logic design

8

# Latch và Flip-Flops

- Latch và Flip-flops là các phần tử cơ bản trong mạch logic dãy
- Flip-Flops: dùng để chỉ một thiết bị logic dãy có khả năng lấy mẫu tín hiệu đầu vào và thay đổi tín hiệu đầu ra tại thời điểm được xác định bởi tín hiệu xung nhịp
- Latch: dùng để chỉ thiết bị logic dãy có khả năng quan sát tín hiệu inputs một cách liên tục và có thể thay đổi đầu ra của nó tại bất kỳ thời điểm nào mà không phụ thuộc vào tín hiệu xung nhịp
- Tuy nhiên thường 2 khái niệm này có thể sử dụng như nhau

## S-R Latch (Flip-flops)

 

S-R flip-flop: (set-reset)


$R = 1, S = 0 \rightarrow Q = 0$  (reset)

$S = 1, R = 0 \rightarrow Q = 1$  (set)

QN : thường là đầu bù của Q, trong các tài liệu còn được ký hiệu  $Q\_L$  hay  $\bar{Q}$

**Tuy nhiên trong trường hợp  $S=R=1$  thì  $Q = QN = 0$**

Nếu  $R = 0, S = 0$  thì mạch giống như một phần tử bistable

 

**Figure 7-6** Typical operation of an S-R latch: (a) "normal" inputs; (b) S and R asserted simultaneously.

không đoán được  
trước giá trị của  
Q và QN khi cả R  
và S thay đổi giá  
trị tại cùng thời  
điểm

## Ký hiệu


**Figure 7-7**

Symbols for an S-R latch:

(a) without bubble;


(b) preferred for bubble-to-bubble design;

 (c) incorrect because of double negation.



# $\bar{S} - \bar{R}$ latch


**Figure 7-9**  $\bar{S}\text{-}\bar{R}$  latch: (a) circuit design using NAND gates; (b) function table; (c) logic symbol.

 


Trong công nghệ CMOS và TTL các cổng NAND thường được sử dụng hơn là cổng NOR

## S – R latch với Enable


- S-R và  $\bar{S} - \bar{R}$  latch :output thay đổi phụ thuộc vào R và S input
- S-R latch với Enable: output thay đổi phụ thuộc vào R và S chỉ với điều kiện tín hiệu Enable tích cực

 


**Figure 7-10** S-R latch with enable: (a) circuit using NAND gates; (b) function table; (c) logic symbol.

 

## D latch (D flip-flops)

 

**Figure 7-12** D latch: (a) circuit design using NAND gates; (b) function table; (c) logic symbol.

 


**Figure 7-13** Functional behavior of a D latch for various inputs.

 

- D latch: giống S-R latch với R là đảo của S:
  - Tránh được trường hợp  $S=R=1$  trong S-R latch
- Với  $C = 1$  (tích cực):
  - $D = 1 \rightarrow Q = 1, QN = 0$
  - $D = 0 \rightarrow Q = 0, QN = 1$
- D latch vẫn gặp phải vấn đề về metastable khi D và C thay đổi đồng thời
- Tín hiệu C (Control) còn được ký hiệu như là E (Enable), Clk (Clock) hay G (Gate)


Figure 7-14 Timing parameters for a D latch.



Nếu D thay đổi trong khoảng thời gian  $t_{\text{setup}}$  và  $t_{\text{hold}}$  thì D latch có thể rơi vào trạng thái metastable hoặc không xác định

# D Flip-flop tác động theo sườn lên

Figure 7-15 Positive-edge-triggered D flip-flop: (a) circuit design using D latches; (b) function table; (c) logic symbol.

 

D flip-flop tác động theo sườn lên : sử dụng 2 D latch:

- D latch đầu tiên được gọi là master:
- CLK = 0 → latch mở
- CLK = 1 → latch đóng
- D latch thứ hai được gọi là slave:
- mở trong suốt thời gian CLK = 1, tuy nhiên giá trị của nó chỉ thay đổi tại thời điểm bắt đầu khi CLK thay đổi từ 0 → 1 do master đã đóng và không thay đổi trong khoảng thời gian CLK = 1

19


 



Figure 7-16 Functional behavior of a positive-edge-triggered D flip-flop.

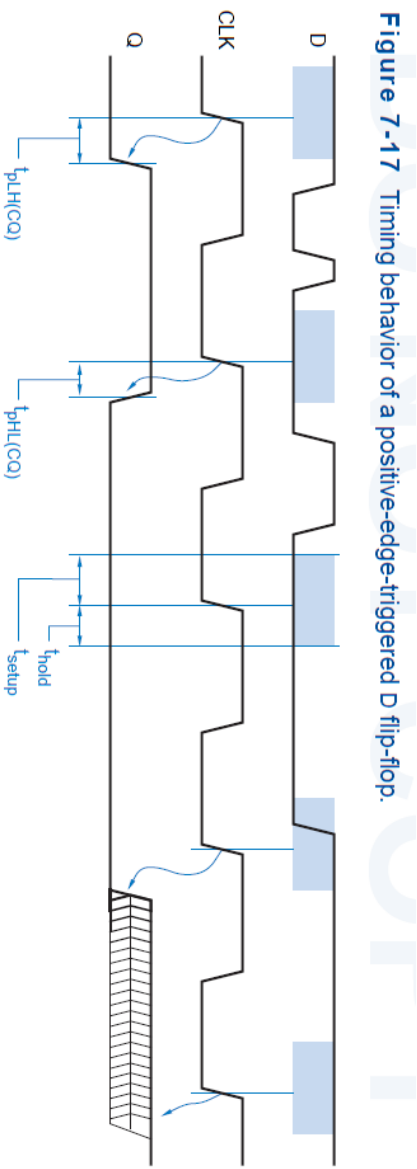

**Figure 7-17** Timing behavior of a positive-edge-triggered D flip-flop.


khi CLK thay đổi  $0 \rightarrow 1$  nếu điều kiện  $t_{\text{hold}}$  và  $t_{\text{setup}}$  không thỏa mãn, D flip-flop có thể rơi vào trạng thái không xác định hoặc metastable.

## D flip-flop tác động theo sườn xuống

 

**Figure 7-18** Negative-edge triggered D flip-flop: (a) circuit design using D latches; (b) function table; (c) logic symbol.


# D flip-flop có đầu vào không đồng bộ

 

Đầu vào không đồng bộ preset và clear  
Chú ý: tuy nhiên sơ đồ trên không được dùng để chế tạo IC vì số gate lớn  
(11 gates)

Sequential logic design

23

 


**Figure 7-20**  
Commercial circuit for  
a positive-edge-  
triggered D flip-flop  
such as 74LS74.

Sơ đồ D flip-flop sử dụng 6 gates (thay vì 11 gates như đã giới thiệu trước)  
Sequential logic design

24


# D flip-flop tác động theo sườn xung với đầu vào Enable

**Figure 7-21** Positive-edge-triggered D flip-flop with enable: (a) circuit design; (b) function table; (c) logic symbol.

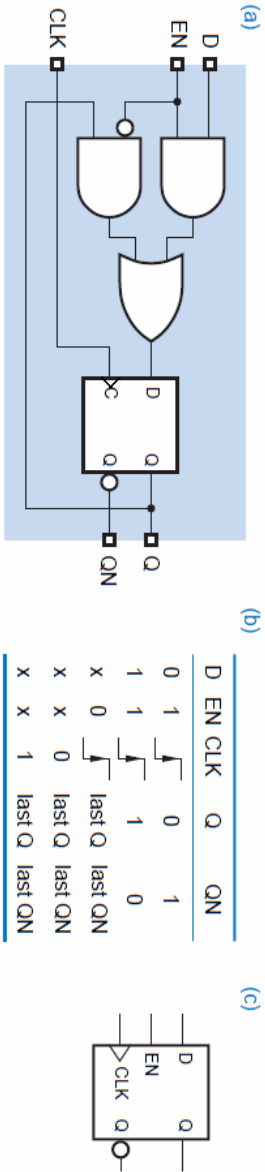


# Master/Slave S-R flip-flop

**Figure 7-24** Master/slave S-R flip-flop: (a) circuit using S-R latches; (b) function table; (c) logic symbol.

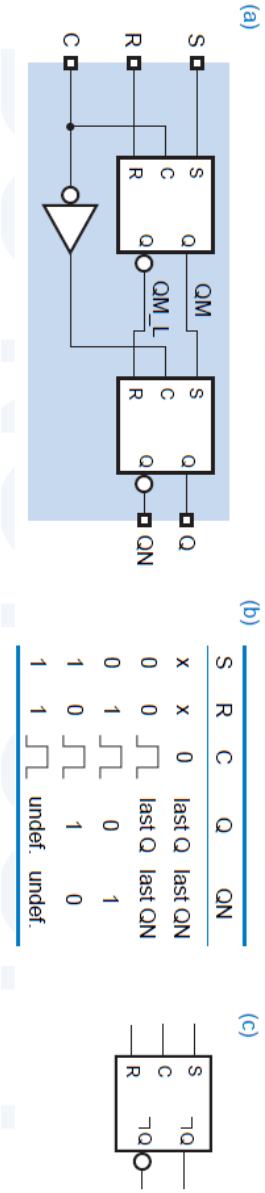

Giống D flip-flop: Q thay đổi tại thời điểm sườn xuống của xung Control  
Khác D flip-flop: Q phụ thuộc vào các tín hiệu input trong suốt thời gian  
C=1 trước khi chuyển xuống 0 → flip-flop tác động theo xung

 


**Figure 7-25** Internal and functional behavior of a master/slave S-R flip-flop.


Trong trường hợp  $R=S=1$ , nếu  $C$  chuyển  $1 \rightarrow 0$  các outputs sẽ rơi vào trạng thái không xác định hoặc metastable

## Master-Slave J-K flip-flop

- J-K flip flop tránh được hiện tượng của R-S flip-flop khi cả hai đầu vào bằng 1

**Figure 7-26** Master/slave J-K flip-flop: (a) circuit design using S-R latches; (b) function table; (c) logic symbol.

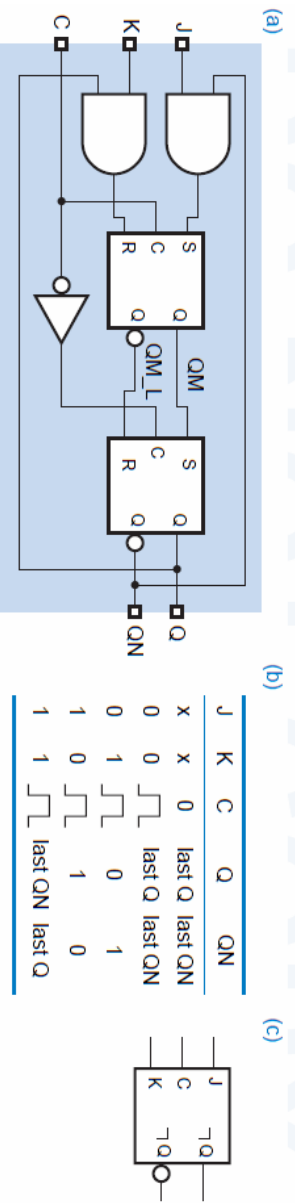

 

Sequential logic design

29

- 1s catching: tại sườn xuống của xung C:
  - J = 0, K = 1 thường Q = 0 và QN = 1
  - *nhưng* Q = 1, QN = 0, lý do là có một xung J = 1 tồn tại khi C = 1
- 0s catching: tại sườn xuống của xung C:
  - J = 1, K = 0 thường Q = 1 và QN = 0
  - *nhưng* Q = 0 và QN = 1, lý do có một xung K = 1 tồn tại khi C = 1
- Để J-K flip-flop hoạt động đúng yêu cầu J và K không thay đổi trong suốt quá trình C = 1


Sequential logic design

30

# Flip-flop J-K tác động theo sườn xung


- Hiện tượng 1s và 0 s catching có thể khắc phục sử dụng Edge-Triggered J-K flip-flop

**Figure 7-28** Edge-triggered J-K flip-flop: (a) equivalent function using an edge-triggered D flip-flop; (b) function table; (c) logic symbol.

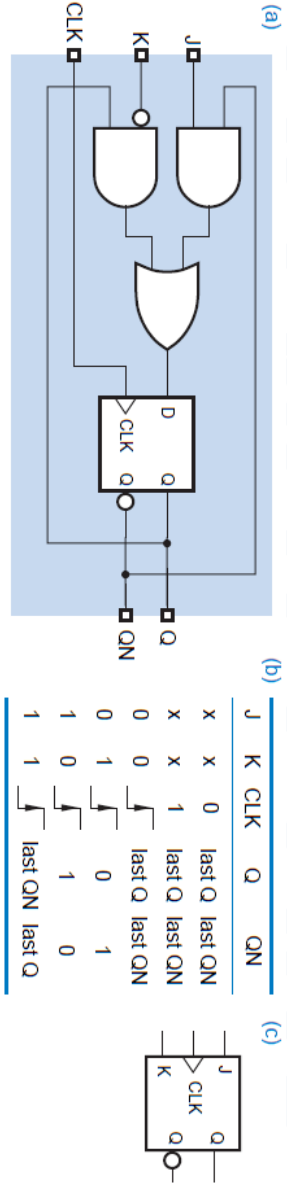

Sequential logic design

31

 


**Figure 7-29** Functional behavior of a positive-edge-triggered J-K flip-flop.

Sequential logic design

 32

 


**Figure 7-30**  
Internal logic diagram  
for the 74LS109  
positive-edge-triggered  
J-K flip-flop.




## T (Toggle) flip-flop

 - T flip-flop: thay đổi trạng thái tại mỗi xung đồng hồ

 


**Figure 7-31** Positive-edge-triggered T flip-flop: (a) logic symbol; (b) functional behavior.

 


**Figure 7-32**  
Possible circuit designs for a  
T flip-flop: (a) using a D flip-  
flop; (b) using a J-K flip-flop.

**Figure 7-33** Positive-edge-triggered T flip-flop with enable: (a) logic symbol;  
(b) functional behavior.




**Figure 7-34**  
Possible circuits for a  
T flip-flop with enable:  
(a) using a D flip-flop;  
(b) using a J-K flip-flop.



# Máy trạng thái đồng bộ bởi xung nhịp

- Để hiểu phân tích máy trạng thái (state-machine), trước tiên xem xét “clocked-synchronous state machine”:
  - state machine: máy trạng thái, tổng quát cho mạch logic dãy
  - clocked: các phần tử thay đổi trạng thái theo tín hiệu điều khiển
  - synchronous: các phần tử thay đổi trạng thái bởi cùng một tín hiệu clock
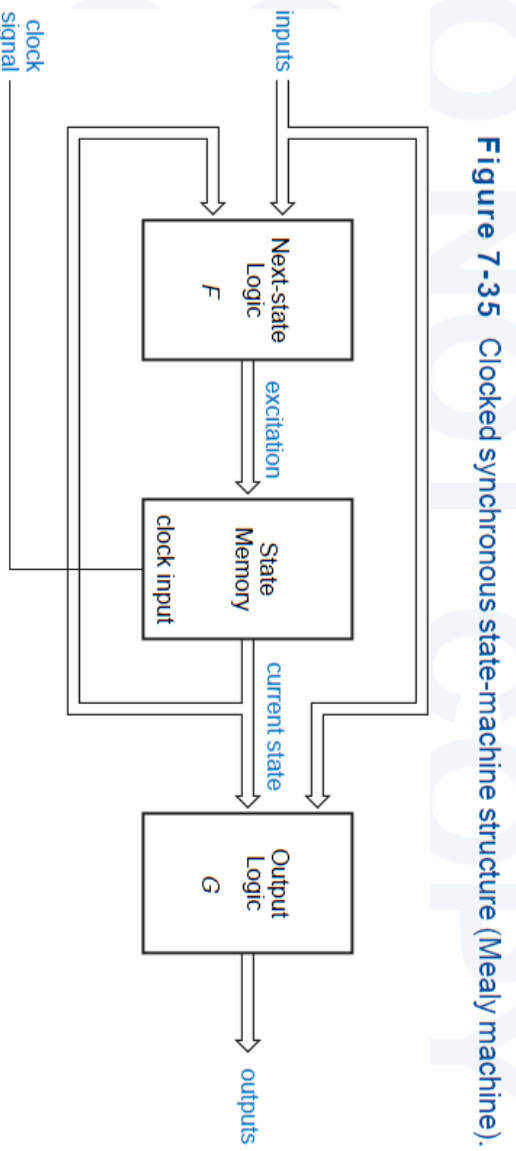
## Cấu trúc của máy trạng thái (Mealy machine)




- State memory:
  - chứa n flip-flop để lưu giữ trạng thái hiện thời của máy, có 2n trạng thái khác nhau
  - các flip-flops được nối chung một nguồn Clock
- Trạng thái tiếp theo của máy được quyết định bởi mạch Next-State Logic F là một hàm của
  - các biến current state
  - các biến input
- Output logic G: là hàm của:
  - các biến current state
  - các biến input
- F và G là các mạch logic tổ hợp

$$\begin{aligned}\text{Next state} &= F(\text{current state, input}) \\ \text{Output} &= G(\text{current state, input})\end{aligned}$$

- Các flip-flop có thể sử dụng:
  - D flip-flop
  - J-K flip-flop
  - Tuy nhiên khi thiết kế mạch dây thì D flip-flop tác động theo sườn hay được sử dụng vì việc thiết kế mạch logic ngày nay sử dụng chủ yếu là các IC logic lập trình được (được chế tạo có sẵn các D flip-flop)
- Output phụ thuộc cả vào current state và input → cấu trúc **Mealy machine**

# Moore machine

**Figure 7-36** Clocked synchronous state-machine structure (Moore machine).

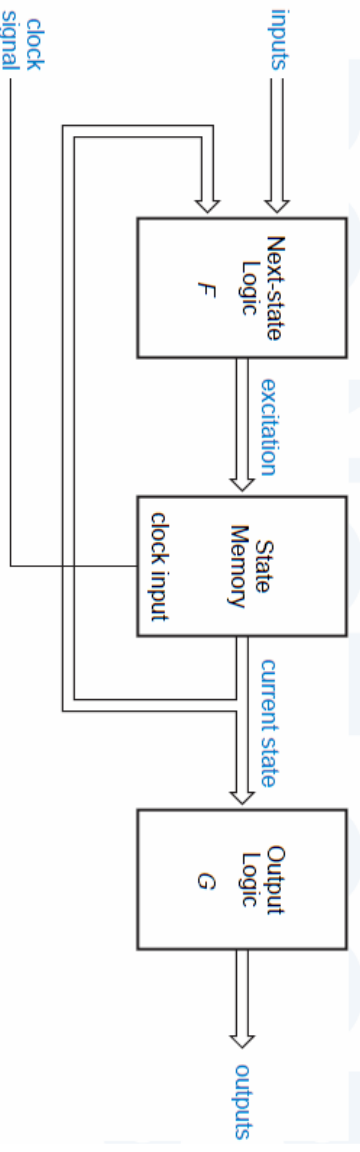


$$\text{Output} = G(\text{current state})$$

Sequential logic design

41

## Pipelined output

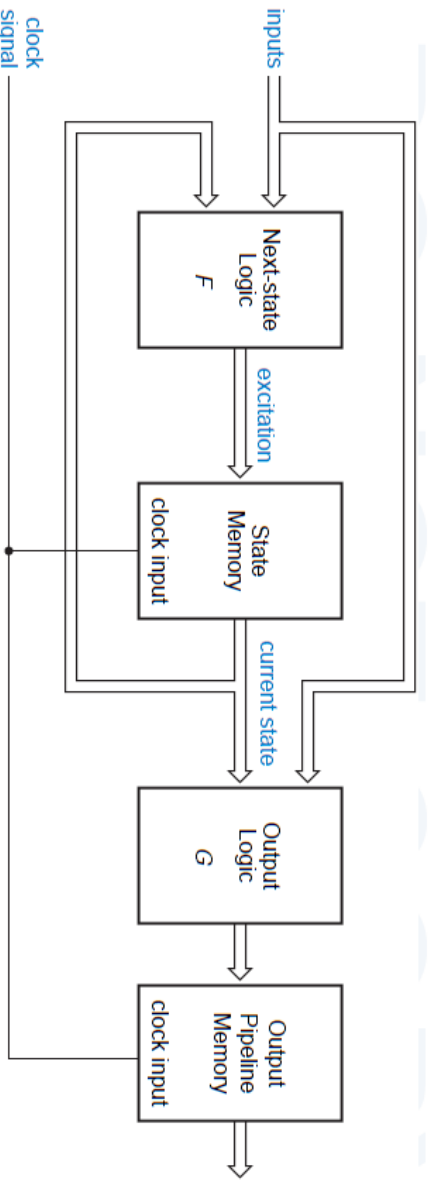

**Figure 7-37** Mealy machine with pipelined outputs.

Yêu cầu: output trong một chu kỳ phụ thuộc vào giá trị state và input của chu kỳ trước  $\rightarrow$  sử dụng thêm một tầng nhớ (flip-flop) đến Mealy machine

Nếu ghép Output pipeline memory như là một phần của state-memory  $\rightarrow$  trở thành Moore machine

Sequential logic design

42

## Các biểu thức đặc trưng

- Mô tả latch hay flip-flop có thể sử dụng các biểu thức đặc trưng (characteristic equation):
  - Mô tả trạng thái tiếp theo như là hàm của current state và input
  - Quy ước:  $Q^*$  như là “next value of  $Q$ ”
- Biểu thức đặc trưng không mô tả *chi tiết các hoạt động theo thời gian* của thiết bị (ví dụ D flip-flop tác động theo sườn lên, xuống hay mức thì đều có chung một biểu thức đặc trưng)

**Table 7-1**  
Latch and flip-flop characteristic equations.

Device Type	Characteristic Equation
S-R latch	$Q^* = S + R' \cdot Q$
D latch	$Q^* = D$
Edge-triggered D flip-flop	$Q^* = D$
D flip-flop with enable	$Q^* = EN \cdot D + EN' \cdot Q$
Master/slave S-R flip-flop	$Q^* = S + R' \cdot Q$
Master/slave J-K flip-flop	$Q^* = J \cdot Q' + K' \cdot Q$
Edge-triggered J-K flip-flop	$Q^* = J \cdot Q' + K' \cdot Q$
T flip-flop	$Q^* = Q'$
T flip-flop with enable	$Q^* = EN \cdot Q' + EN' \cdot Q$

# Phân tích máy trạng thái với D flip-flop


Next state=  $F(\text{current state, input})$

Output=  $G(\text{current state, input})$

- Gồm 3 bước:
  - Xác định hàm F và G
  - Sử dụng F và G để xây dựng bảng state và output ứng với mỗi tổ hợp current state và current input
  - (option) Vẽ state diagram

Sequential logic design

45

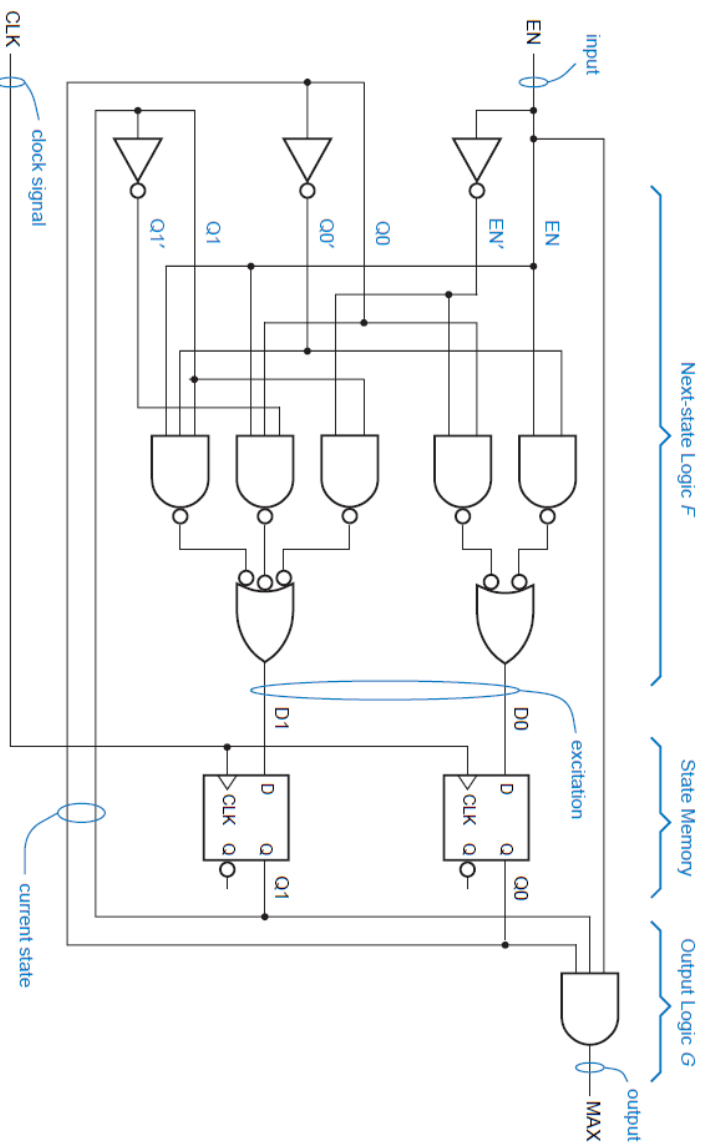

**Figure 7-38** Clocked synchronous state machine using positive-edge-triggered D flip-flops.

Sequential logic design

46

## Ví dụ phân tích

- Tại mỗi xung nhịp D FF(flip-flop) sẽ sample tín hiệu tại D input và truyền đến đầu ra Q

$$Q^* = D$$

- Có 2 D FF:
  - ký hiệu output là  $Q_0$  và  $Q_1$  là 2 biến trạng thái
  - ký hiệu input là  $D_0$  và  $D_1$  là hai tín hiệu kích thích (excitation)

- Biểu thức kích thích (excitation equation):

$$\begin{aligned} D0 &= Q0 \cdot EN' + Q0' \cdot EN \\ D1 &= Q1 \cdot EN' + Q1' \cdot Q0 \cdot EN + Q1 \cdot Q0' \cdot EN \end{aligned}$$

- Sử dụng biểu thức đặc trưng của D FF

$$Q0^* = D0$$

$$Q1^* = D1$$

- Thay biểu thức kích thích:

$$\begin{aligned} Q0^* &= Q0 \cdot EN' + Q0' \cdot EN \\ Q1^* &= Q1 \cdot EN' + Q1' \cdot Q0 \cdot EN + Q1 \cdot Q0' \cdot EN \end{aligned}$$

biểu thức này thể hiện giá trị các biến trạng thái tiếp theo như là hàm của current state và current input, được gọi là các biểu thức chuyển (transition equation)



**Table 7-2**  
Transition, state, and  
state/output tables for  
the state machine in  
Figure 7-38.

(a)	EN		(b)	EN		(c)	EN	
	0	1		0	1		0	1
<b>Q1 Q0</b>			<b>S</b>			<b>S</b>		
00	00	01	A	A	B	A	A, 0	B, 0
01	01	10	B	B	C	B	B, 0	C, 0
10	10	11	C	C	D	C	C, 0	D, 0
11	11	00	D	D	A	D	D, 0	A, 1
Q1*Q0*			S*			S*, MAX		

(a): transition table


4 trạng thái (Q1,Q0) = (0,0) (0,1) (1,0) (1,1) → có 8 tổ hợp state/input  
1 tín hiệu input EN = 0, 1

(b): state table: bảng cách gán tên cho các trạng thái

(0,0) = A, (0,1) = B, (1,0) = C và (1,1) = D ta có bảng trạng thái (b)

S ký hiệu cho current state, S' ký hiệu cho next state

- Từ sở đồ, xây dựng hàm logic cho output
- $$MAX = Q1 \cdot Q0 \cdot EN$$
- Từ đó xây dựng bảng (c): state/output table

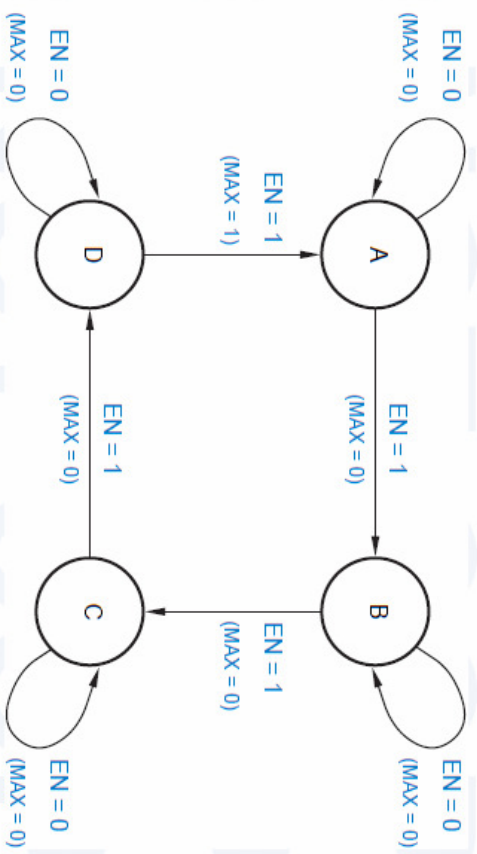

**Figure 7-39**  
State diagram  
corresponding to the  
state machine of  
Table 7-2.


Mỗi vòng tròn (hay nút) ký hiệu cho một state. Tên vòng tròn là tên của state  
Các state liên kết bởi các mũi tên chỉ chiều chuyển trạng thái và điều kiện chuyển

## các bước phân tích chi tiết

1. Determine the excitation equations for the flip-flop control inputs.  
*excitation equations*
2. Substitute the excitation equations into the flip-flop characteristic equations to obtain transition equations.  
*transition equations*
3. Use the transition equations to construct a transition table.  
*transition table*
4. Determine the output equations.  
*output equations*

5. Add output values to the transition table for each state (Moore) or state/  
input combination (Mealy) to create a transition/output table.  
*transition/output table*
6. Name the states and substitute state names for state-variable combinations  
in the transition/output table to obtain a state/output table.  
*state names*  
*state/output table*
7. (Optional) Draw a state diagram corresponding to the state/output table.  
*state diagram*

## Ví dụ (bài tập về nhà)

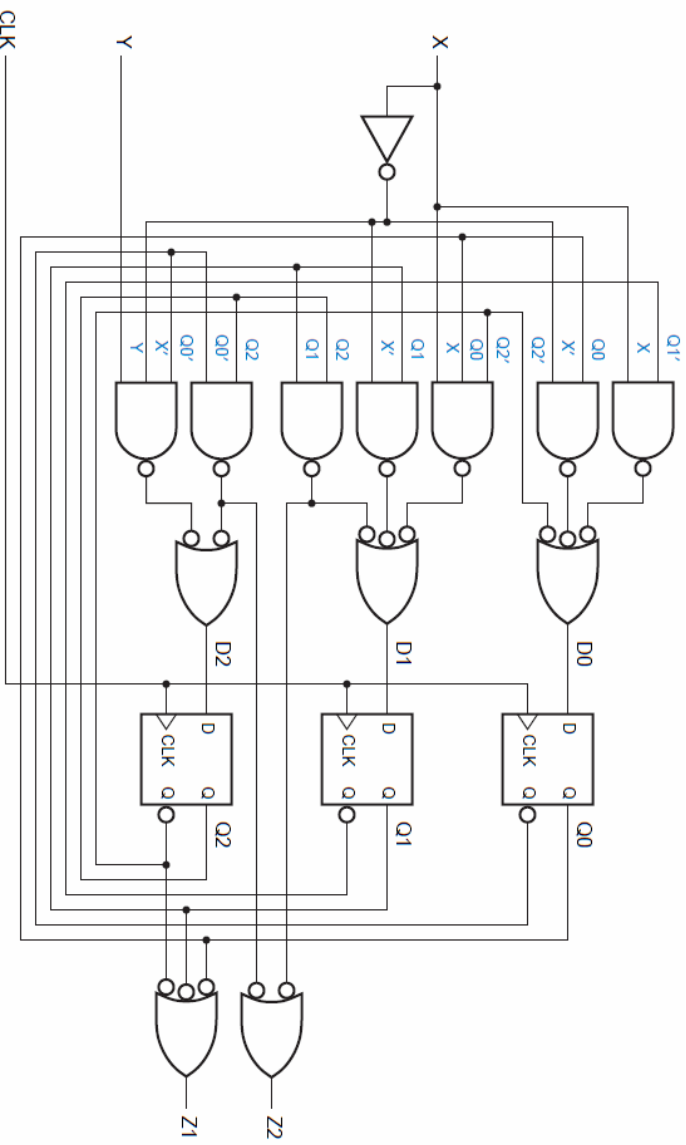

**Figure 7-43** A clocked synchronous state machine with three flip-flops and eight states.

- **excitation equation**

$$D0 = Q1' \cdot X + Q0 \cdot X' + Q2$$

$$D1 = Q2' \cdot Q0 \cdot X + Q1 \cdot X' + Q2 \cdot Q1$$

$$D2 = Q2 \cdot Q0' + Q0' \cdot X' \cdot Y$$

- **excitation equation**

$$Q0* = Q1' \cdot X + Q0 \cdot X' + Q2$$

$$Q1* = Q2' \cdot Q0 \cdot X + Q1 \cdot X' + Q2 \cdot Q1$$

$$Q2* = Q2 \cdot Q0' + Q0' \cdot X' \cdot Y$$

Transition table

(a)

Q2 Q1 Q0	X Y				Z1 Z2
	00	01	10	11	
000	000	100	001	001	10
001	001	001	011	011	10
010	010	110	000	000	10
011	011	011	010	010	00
100	101	101	101	101	11
101	001	001	001	001	10
110	111	111	111	111	11
111	011	011	011	011	11

Q2\* Q1\* Q0\*

• output equation

$Z1 = Q2 + Q1' + Q0'$


$Z2 = Q2 \cdot Q1 + Q2 \cdot Q0'$

(b)

S	XY				Z1Z2
	00	01	10	11	
A	A	E	B	B	10
B	B	B	D	D	10
C	C	G	A	A	10
D	D	D	C	C	00
E	F	F	F	F	11
F	B	B	B	B	10
G	H	H	H	H	11
H	D	D	D	D	11
S*					

• Biểu đồ trạng thái


Figure 7-44 State diagram corresponding to Table 7-4.

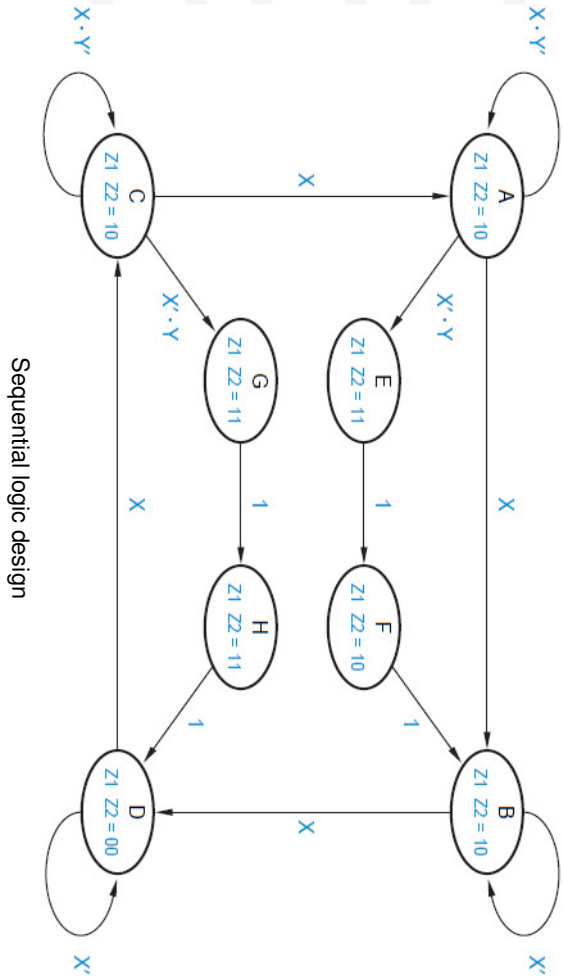

- Mỗi liên kết được gán với một biểu thức  $\rightarrow$  transition expression
- Chuyển trạng thái xảy ra khi tổ hợp các giá trị input sao cho transition expression = 1
- Nếu liên kết được gán “1” có nghĩa là luôn xảy ra

## Phân tích state machine với J-K flip-flop

- Các mạch clocked-synchronous state machine với J-K ff có thể phân tích giống như là với D ff với lưu ý:
  - Biểu thức kích thích cần phải viết cho 2 input J và K
  - Biểu thức đặc trưng của J-K ff là  $Q^* = J \oplus Q' + K' \oplus Q$

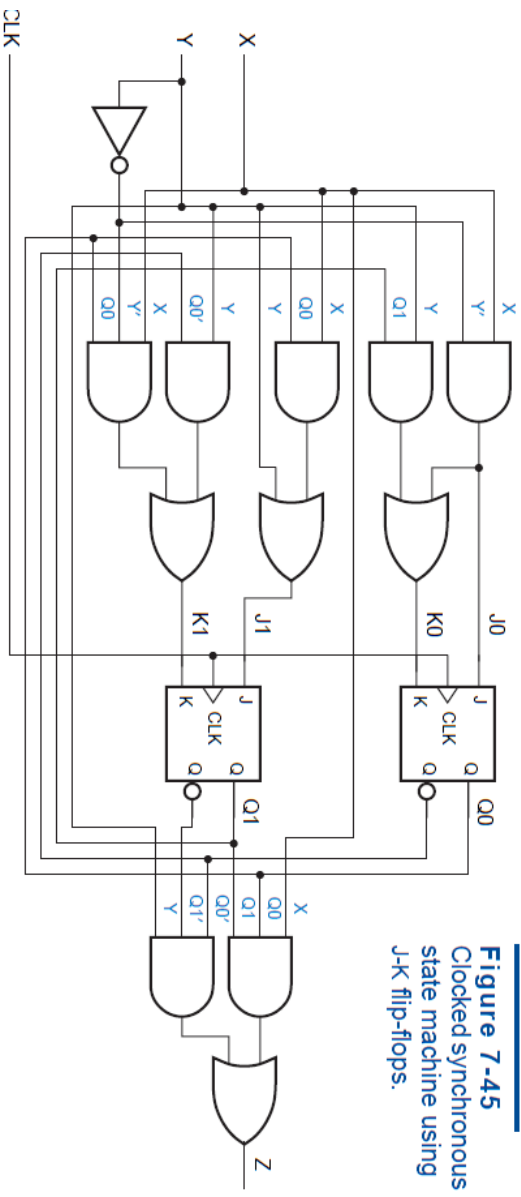

**Figure 7-45**  
Clocked synchronous  
state machine using  
J-K flip-flops.

Sequential logic design

59

- Biểu thức kích thích

$$\begin{aligned} J_0 &= X \cdot Y' \\ K_0 &= X \cdot Y' + Y \cdot Q_1 \\ J_1 &= X \cdot Q_0 + Y \\ K_1 &= Y \cdot Q_0' + X \cdot Y' \cdot Q_0 \end{aligned}$$

- Biểu thức chuyển trạng thái

$$\begin{aligned} Q_0^* &= J_0 \cdot Q_0' + K_0' \cdot Q_0 \\ &= X \cdot Y' \cdot Q_0' + (X \cdot Y' + Y \cdot Q_1)' \cdot Q_0 \\ &= X \cdot Y' \cdot Q_0' + X' \cdot Y' \cdot Q_0 + X' \cdot Q_1' \cdot Q_0 + Y \cdot Q_1' \cdot Q_0 \\ Q_1^* &= J_1 \cdot Q_1' + K_1' \cdot Q_1 \\ &= (X \cdot Q_0 + Y) \cdot Q_1' + (Y \cdot Q_0' + X \cdot Y' \cdot Q_0)' \cdot Q_1 \\ &= X \cdot Q_1' \cdot Q_0 + Y \cdot Q_1' + X' \cdot Y' \cdot Q_1 \cdot Q_0' + X' \cdot Q_1 \cdot Q_0 + Y \cdot Q_1 \cdot Q_0 \end{aligned}$$

- Biểu thức output


$$Z = X \cdot Q_1 \cdot Q_0' + Y \cdot Q_1' \cdot Q_0$$

Sequential logic design

60

**Table 7-5**  
Transition/output  
tables for the  
state machine  
in Figure 7-45.

(a)						(b)					
		XY						XY			
Q1	Q0	00	01	10	11	S	00	01	10	11	
00		00, 0	10, 1	01, 0	10, 1	A	A, 0	C, 1	B, 0	C, 1	
01		01, 0	11, 0	10, 0	11, 0	B	B, 0	D, 0	C, 0	D, 0	
10		10, 0	00, 0	11, 0	00, 0	C	C, 0	A, 0	D, 0	A, 0	
11		11, 0	10, 0	00, 1	10, 1	D	D, 0	C, 0	A, 1	C, 1	
Q1*Q0*, Z						S*, Z					

 

# Các bước thiết kế mạch logic dãy đồng bộ

1. Construct a state/output table corresponding to the word description or specification, using mnemonic names for the states. (It's also possible to start with a state diagram; this method is discussed in \secret{diagsgn}.)  
*state/output table*
2. (Optional) Minimize the number of states in the state/output table.  
*state minimization*
3. Choose a set of state variables and assign state-variable combinations to the named states.  
*state assignment*
4. Substitute the state-variable combinations into the state/output table to create a transition/output table that shows the desired next state-variable combination and output for each state/input combination.  
*transition/output table*
5. Choose a flip-flop type (e.g., D or J-K) for the state memory. In most cases, you'll already have a choice in mind at the outset of the design, but this step is your last chance to change your mind.
6. Construct an excitation table that shows the excitation values required to obtain the desired next state for each state/input combination.  
*excitation table*
7. Derive excitation equations from the excitation table.  
*excitation equations*
8. Derive output equations from the transition/output table.  
*output equations*
9. Draw a logic diagram that shows the state-variable storage elements and realizes the required excitation and output equations. (Or realize the equations directly in a programmable logic device.)  
*logic diagram*

## Ví dụ


Design a clocked synchronous state machine with two inputs, A and B, and a single output Z that is 1 if:

- A had the same value at each of the two previous clock ticks, or
- B has been 1 since the last time that the first condition was true.

Otherwise, the output should be 0.

Biểu diễn dạng tín hiệu theo thời gian

Figure 7-47 Timing diagram for example state machine.

 



## Phân tích yêu cầu

- $z_k$  bằng 1 nếu:
  - $A_k = 0$  và  $A_{k-1} = 0$  hoặc
  - $A_k = 1$  và  $A_{k-1} = 1$  hoặc
  - $B = 1$  bất đầu từ thời điểm (trong quá khứ) mà tại đó A bằng nhau tại 2 xung nhịp liên tiếp (trong trường hợp này  $z=1$  không phụ thuộc vào A)
- Ngược lại  $z$  sẽ bằng 0

Sequential logic design

65

## Trạng thái (1)

- Trạng thái ( trong khoảng thời gian từ k đến k+1)
- A0 ( $Z = 0$ )
  - $A_k = 0$  và  $A_{k-1} = 1$
  - và  $B = 0$  tại thời điểm mà trước đó đã có một cặp giá trị A bằng nhau (trong quá khứ)
- A1 ( $Z = 0$ )
  - $A_k = 1$  và  $A_{k-1} = 0$
  - và  $B = 0$  **tại thời điểm** bất kỳ (như vậy tại thời điểm k, B có thể = 1 hoặc 0) mà trước đó đã có một cặp giá trị A bằng nhau (trong quá khứ)
- OK00 ( $Z = 1$ )
  - $A_k = 0$  và  $A_{k-1} = 0$
  - B bất kỳ
- OK11 ( $Z = 1$ )
  - $A_k = 1$  và  $A_{k-1} = 1$
  - B bất kỳ
- OKA0 ( $Z = 1$ )
  - $A_k = 0$  và  $A_{k-1} = 1$
  - $B = 1$  **kể từ thời điểm** gần nhất có có cặp A có giá trị bằng nhau
- OKA1 ( $Z = 1$ )
  - $A_k = 1$  và  $A_{k-1} = 0$
  - $B = 1$  **kể từ thời điểm** gần nhất có có cặp A có giá trị bằng nhau

Sequential logic design


66

# Bảng chuyển trạng thái (1)

(a)

Meaning	S	A B				Z
		00	01	11	10	
Initial state	INIT	A0	A0	A1	A1	0
Got a 0 on A	A0	OK00	OK00	A1	A1	0
Got a 1 on A	A1	A0	A0	OK11	OK11	0
Got 00 on A	OK00	OK00	OK00	OKA1	A1	1
Got 11 on A	OK11	A0	OKA0	OK11	OK11	1
OK, got a 0 on A	OKA0	OK00	OK00	OKA1	A1	1
OK, got a 1 on A	OKA1	A0	OKA0	OK11	OK11	1
S*						

Figure 7-47 Timing diagram for example state machine.

 


## Trạng thái (2)

- A0 và A1 tương tự như trên
- OK0 (Z=1)
  - $A_k = 0$  và  $A_{k-1} = 0$  và B bất kỳ
  - hoặc  $A_k = 0$  và  $A_{k-1} = 1$  và  $B = 1$  **kể từ thời điểm gần nhất có có cặp A có giá trị bằng nhau**
- OK1 (Z=1)
  - $A_k = 1$  và  $A_{k-1} = 1$  và B bất kỳ
  - hoặc  $A_k = 1$  và  $A_{k-1} = 0$  và  $B = 1$  **kể từ thời điểm gần nhất có có cặp A có giá trị bằng nhau**

## Bảng chuyển trạng thái (2)

Meaning	A B					Z
	S	00	01	11	10	
Initial state	INIT	A0	A0	A1	A1	0
Got a 0 on A	A0	OK0	OK0	A1	A1	0
Got a 1 on A	A1	A0	A0	OK1	OK1	0
Two equal, A=0 last	OK0	OK0	OK0	OK1	A1	1
Two equal, A=1 last	OK1	<b>A0</b>	<b>OK0</b>	<b>OK1</b>	<b>OK1</b>	1
S*						

 

**Figure 7-50** Timing diagram and state sequence for example state machine.

## Tối thiểu hóa số trạng thái

- Ý tưởng giảm số trạng thái là dựa trên việc xác định trạng thái tương đương
- Hai trạng thái  $S_1$  và  $S_2$  được coi là tương đương nếu thỏa mãn 2 điều kiện:
  - $S_1$  và  $S_2$  cần tạo ra output giống nhau với tất cả các tổ hợp input
  - Với mỗi tổ hợp input,  $S_1$  và  $S_2$  cần tạo ra next state giống nhau hoặc tương đương

(a)

Meaning	A B					Z
	S	00	01	11	10	
Initial state	INIT	A0	A0	A1	A1	0
Got a 0 on A	A0	OK00	OK00	A1	A1	0
Got a 1 on A	A1	A0	A0	OK11	OK11	0
Got 00 on A	OK00	OK00	OK00	OKA1	A1	1
Got 11 on A	OK11	A0	OKA0	OK11	OK11	1
OK, got a 0 on A	OKA0	OK00	OK00	OKA1	A1	1
OK, got a 1 on A	OKA1	A0	OKA0	OK11	OK11	1
S*						

OK00 và OKA0 là tương đương  
OK11 và OKA1 là tương đương

Sequential logic design

73

## Biến trạng thái

- n flip-flop có thể mô tả  $2^n$  trạng thái
- với s trạng thái cần *ít nhất* ( $\log_2 s$ ) flip-flop → có thể có một số trạng thái không sử dụng
- Trong ví dụ với 5 trạng thái sẽ cần ít nhất 3 flip-flop (dư 3 trạng thái không sử dụng)
- Chú ý: việc lựa chọn số biến trạng thái ít nhất *không* đảm bảo rằng:
  - các biểu thức kích thích là đơn giản nhất
  - các biểu thức output là đơn giản nhất
  - mạch là rẻ nhất

Sequential logic design

74

- Làm cách nào để lựa chọn số biến trạng thái và tổ hợp các biến trạng thái tối ưu ???
- Câu trả lời là: phải tiến hành thử tất cả các trường hợp có thể → tốn rất nhiều thời gian:

**CAUTION: MATH**

The number of different ways to choose  $m$  coded states out of a set of  $n$  possible states is given by a *binomial coefficient*, denoted  $\binom{n}{m}$ , whose value is  $\frac{n!}{m! \cdot (n-m)!}$ . (We used binomial coefficients previously in Section 2.10, in the context of decimal coding.) In our example, there are  $\binom{8}{5}$  different ways to choose five coded states out of eight possible states, and  $5!$  ways to assign the five named states to each different choice. So there are  $\frac{8!}{5! \cdot 3!} \cdot 5!$  or 6,720 different ways to assign the five states of our example machine to combinations of three binary state variables. We don't have time to look at all of them.

Sequential logic design

75

**Table 7-7**  
Possible state assignments for the state machine in Table 7-6.

State name	Assignment			
	Simplest q1-q3	Decomposed q1-q3	One-hot q1-q5	Almost one-hot q1-q4
INIT	000	000	00001	0000
A0	001	100	00010	0001
A1	010	101	00100	0010
OK0	011	110	01000	0100
OK1	100	111	10000	1000

Sequential logic design

76

## Các trạng thái không sử dụng

We promised earlier to consider the disposition of *unused states* when the number of states available with  $n$  flip-flops,  $2^n$ , is greater than the number of states required,  $s$ . There are two approaches that make sense, depending on the application requirements:

- *Minimal risk.* This approach assumes that it is possible for the state machine somehow to get into one of the unused (or “illegal”) states, perhaps because of a hardware failure, an unexpected input, or a design error. Therefore, all of the unused state-variable combinations are identified, and explicit next-state entries are made so that, for any input combination, the unused states go to the “initial” state, the “idle” state, or some other “safe” state. This is an automatic consequence of some design methodologies if the initial state is coded 00...00.
- *Minimal cost.* This approach assumes that the machine will never enter an unused state. Therefore, in the transition and excitation tables, the next-state entries of the unused states can be marked as “don’t-cares.” In most cases, this simplifies the excitation logic. However, the machine’s behavior if it ever does enter an unused state may be pretty weird.

## Tổng hợp sử dụng D flip-flop

- Nhắc lại: sử dụng D flip-flop có ưu điểm:
  - tồn tại ở dạng IC rời cũng như trong các thiết bị lập trình được
  - Dễ sử dụng (hơn so với J-K flip-flop) vì biểu thức đặc trưng đơn giản  $Q^* = D$
- Do ( $Q^* = D$ ) do bảng transition/output = excitation/output

**AB**

**Table 7-8**

Transition and output table for example problem.

<b>Q1 Q2 Q3</b>	<b>00</b>	<b>01</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>Z</b>
000	100	100	101	101	0
100	110	110	101	101	0
101	100	100	111	111	0
110	110	110	111	101	1
111	100	110	111	111	1

Q1\* Q2\* Q3\*

**Table 7-9**  
Excitation and output  
table for Table 7-8  
using D flip-flops.

				<b>A B</b>			
				<b>00</b>	<b>01</b>	<b>11</b>	<b>10</b>
<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Z</b>				
000	100	100	101	101	0		
100	110	110	101	101	0		
101	100	100	111	111	0		
110	110	110	111	101	1		
111	100	110	111	111	1		
				<b>D1D2D3</b>			


Bảng excitation giống như bảng chân lý với các hàm logic D1, D2, D3 là hàm của 5 biến (A,B,Q1,Q2,Q3) → sử dụng phương pháp tổng hợp hàm logic “tổng của các tích hoặc tích của các tổng”  
Nếu số biến ít → có thể sử dụng phương pháp bìa Karnaugh để tổng hợp hàm

Sequential logic design

79

**Figure 7-52**

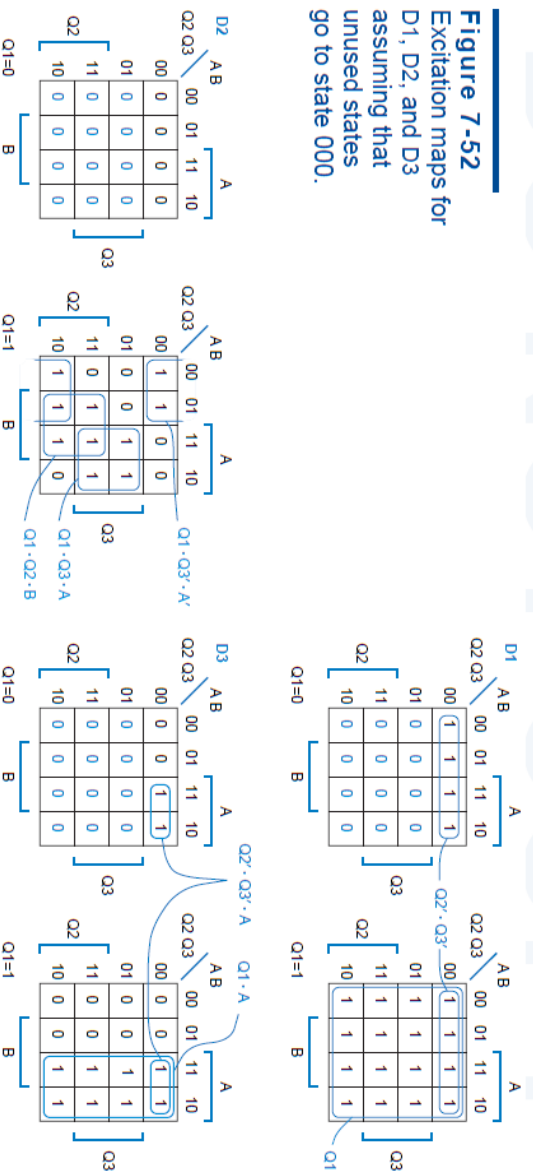Excitation maps for  
D1, D2, and D3  
assuming that  
unused states  
go to state 000.



Sequential logic design

80



- Chú ý excitation bảng và bảng chân lý có sự khác nhau:
  - Bảng excitation không chỉ ra hàm logic của tất cả các tổ hợp input (các unused states)
- Trong ví dụ trên, sử dụng quy tắc minimal-risk: khi hệ thống rơi vào unused state, thì nex-state sẽ là trạng thái 000:
  - Với  $Q1 = 0$  thì 3 hàng cuối sẽ là 0

- Với bìa Karnaugh trên thu được biểu thức kích thích

$$\begin{aligned} D1 &= Q1 + Q2' \cdot Q3' \\ D2 &= Q1 \cdot Q3' \cdot A' + Q1 \cdot Q3 \cdot A + Q1 \cdot Q2 \cdot B \\ D3 &= Q1 \cdot A + Q2' \cdot Q3' \cdot A \end{aligned}$$

- Tương tự ta có thể xây dựng hàm logic cho output

$$\begin{aligned} Z &= Q1 \cdot Q2 \cdot Q3' + Q1 \cdot Q2 \cdot Q3 \\ &= Q1 \cdot Q2 \end{aligned}$$

## MINIMAL-COST SOLUTION

If we choose in our example to derive minimal-cost excitation equations, we write “don’t-cares” in the next-state entries for the unused states. The colored d’s in Figure 7-53 are the result of this choice. The excitation equations obtained from this map are somewhat simpler than before:

$$D1 = 1$$

$$D2 = Q1 \cdot Q3' \cdot A' + Q3 \cdot A + Q2 \cdot B$$

$$D3 = A$$


For a minimal-cost output function, the value of  $Z$  is a “don’t-care” for the unused states. This leads to an even simpler output function,  $Z = Q2$ . The logic diagram for the minimal-cost solution is shown in Figure 7-54.

Sequential logic design

83

**Figure 7-53**

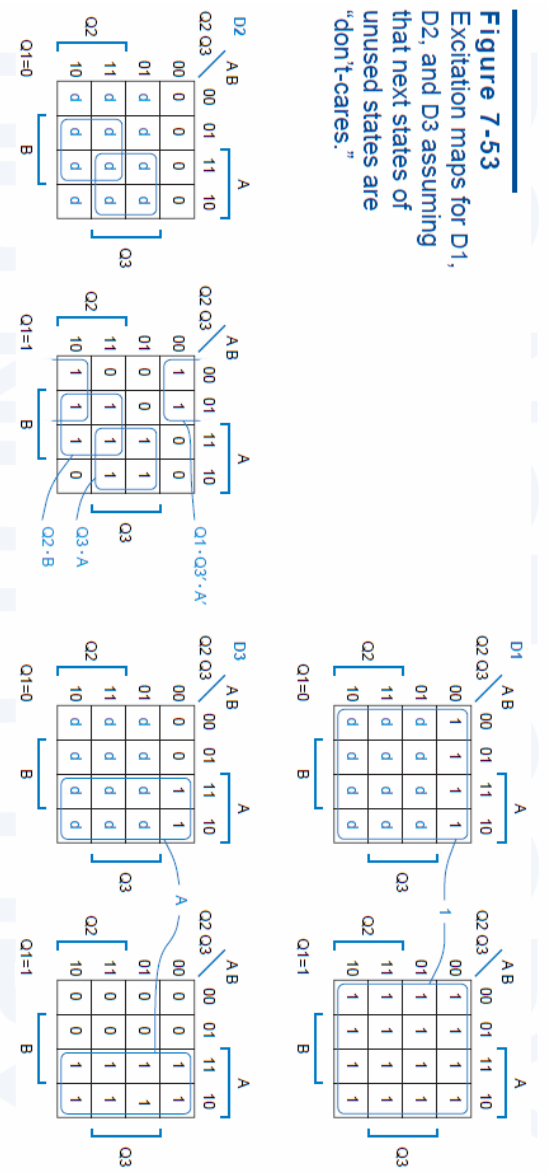
Excitation maps for  $D1$ ,  $D2$ , and  $D3$  assuming that next states of unused states are “don’t-cares.”



sử dụng tiêu chuẩn minimal-cost, next-state của các unused-state là don't-care  $\rightarrow$  hàm logic tổng hợp sẽ đơn giản hơn

84

**Figure 7-54**  
Logic diagram resulting  
from Figure 7-53.

 

Sequential logic design

85

## Tổng hợp mạch dãy sử dụng J-K flip-flop

- J-K flip-flop có biểu thức đặc trưng phức tạp hơn D flip-flop:  $Q^* = J \oplus Q' + K' \oplus Q$
- Với nhiều input hơn, sử dụng J-K cho phép mạch điều khiển tín hiệu *excitation có thể* (không chắc chắn) đơn giản hơn
- Thực tế:
  - sử dụng J-K flip-flop phù hợp cho các thiết kế với các IC loại SSI (Small-Scale Integration) hơn là các IC khả trình loại MSI hoặc LSI
  - Hiện nay trong các thiết kế với mạch logic khả trình sử dụng chủ yếu là D flip-flop

Sequential logic design

86

- Từ bảng transition *không thể* chuyển qua *trực tiếp* bảng excitation như đối với D flip-flop:
  - Để xây dựng J-K excitation table, cần xem xét trạng thái hiện tại và cả next-state (khác với D flip-flop chỉ cần quan tâm next-state để xây dựng biểu thức kích thích)
  - Sử dụng bảng hoạt động của J-K flip-flop

<b>q</b>	<b>q*</b>	<b>J</b>	<b>K</b>
0	0	0	d
0	1	1	d
1	0	d	1
1	1	d	0

**Table 7-10**  
Application table for J-K flip-flops.

d: don't-care


87

<b>q1 q2 q3</b>	<b>AB</b>				<b>Z</b>
	<b>00</b>	<b>01</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	
000	1d, 0d, 0d	1d, 0d, 0d	1d, 0d, 1d	1d, 0d, 1d	0
100	d0, 1d, 0d	d0, 1d, 0d	d0, 0d, 1d	d0, 0d, 1d	0
101	d0, 0d, d1	d0, 0d, d1	d0, 1d, d0	d0, 1d, d0	0
110	d0, d0, 0d	d0, d0, 0d	d0, d0, 1d	d0, d1, 1d	1
111	d0, d1, d1	d0, d0, d1	d0, d0, d0	d0, d0, d0	1

**Table 7-11**  
Excitation and output table for the state machine of Table 7-8, using J-K flip-flops.

J1K1, J2K2, J3K3

**Figure 7-55** Excitation maps for  $J_1$ ,  $K_1$ ,  $J_2$ ,  $K_2$ ,  $J_3$ , and  $K_3$ , assuming that unused states go to state 000.

 

Sử dụng phương châm minimal-risk: các trạng thái không sử dụng sẽ được chuyển về trạng thái 000

Sequential logic design

89

## • Biểu thức kích thích

$$\begin{aligned} J_1 &= Q_2' \cdot Q_3' & K_1 &= 0 \\ J_2 &= Q_1 \cdot Q_3' \cdot A' + Q_1 \cdot Q_3 \cdot A & K_2 &= Q_1' + Q_3' \cdot A \cdot B' + Q_3 \cdot A' \cdot B' \\ J_3 &= Q_2' \cdot A + Q_1 \cdot A & K_3 &= Q_1' + A' \end{aligned}$$

(so với biểu thức kích thích sử dụng D flip-flop thì KHÔNG đơn giản hơn)

## MINIMAL-COST SOLUTION

In the preceding design example, excitation maps for the minimal-cost approach would have been somewhat easier to construct, since we could have just put d's in all of the unused state entries. Sum-of-products excitation equations obtained from the minimal-cost maps (not shown) are as follows:


$$\begin{aligned} J1 &= 1 & K1 &= 0 \\ J2 &= Q1 \cdot Q3' \cdot A' + Q3 \cdot A & K2 &= Q3' \cdot A \cdot B' + Q3 \cdot A' \cdot B' \\ J3 &= A & K3 &= A' \end{aligned}$$

The state encoding for the J-K circuit is the same as in the D circuit, so the output equation is the same,  $Z = Q1 \cdot Q2$  for minimal risk,  $Z = Q2$  for minimal cost.

A logic diagram corresponding to the minimal-cost equations is shown in Figure 7-56. This circuit has two more gates than the minimal-cost D circuit in Figure 7-54, so J-K flip-flops still didn't save us anything.

Sequential logic design

91

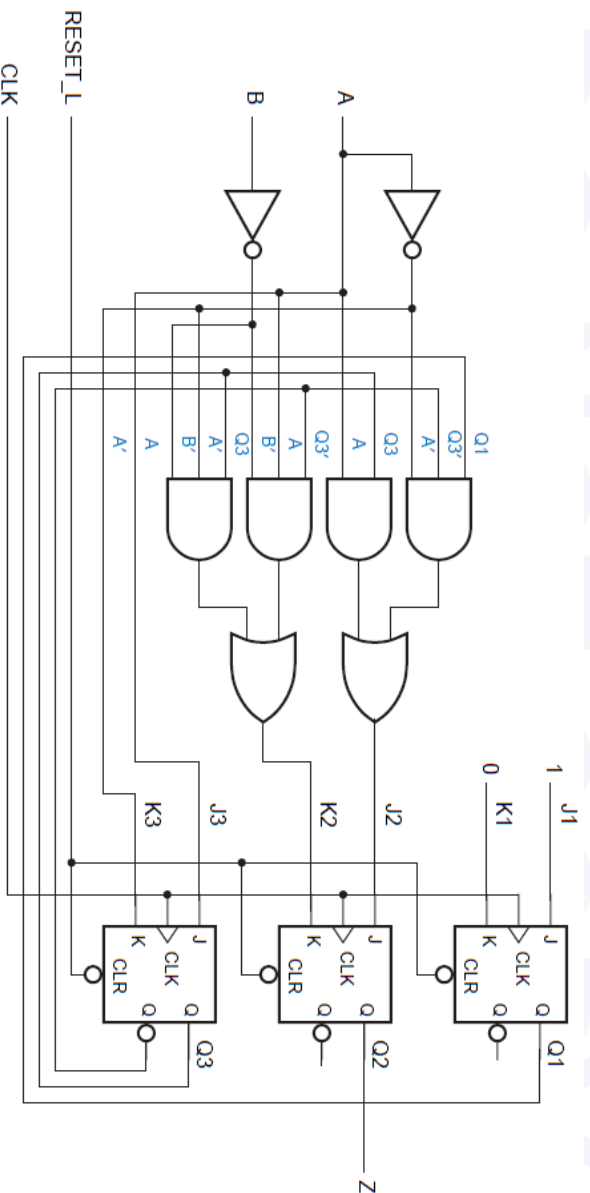

**Figure 7-56** Logic diagram for example state machine using J-K flip-flops and minimal-cost excitation logic.

Sequential logic design

92

# Ví dụ thiết kế sử dụng D flip-flop (bài tập về nhà)

Ví dụ 1 :

Design a clocked synchronous state machine with two inputs, X and Y, and one output, Z. The output should be 1 if the number of 1 inputs on X and Y since reset is a multiple of 4, and 0 otherwise.

- Tại thời điểm xét nếu số bit 1s đếm tại X và Y là bội số của 4 thì giá trị output sẽ bằng 1 → sử dụng 4 trạng thái:
  - S0: trạng thái mà tại X và Y có 4n bits 1
  - S1: trạng thái mà tại X và Y có (4n+1) bits 1
  - S2: trạng thái mà tại X và Y có (4n+2) bits 1
  - S3: trạng thái mà tại X và Y có (4n+3) bits 1


**Table 7-12**  
State and output  
table for 1s-counting  
machine.

	Meaning	S	XY				Z
			00	01	11	10	
Got zero 1s (modulo 4)	S0	S0	S0	S1	S2	S1	1
Got one 1 (modulo 4)	S1	S1	S1	S2	S3	S2	0
Got two 1s (modulo 4)	S2	S2	S2	S3	S0	S3	0
Got three 1s (modulo 4)	S3	S3	S3	S0	S1	S0	0

S\*

$Q_1 Q_2$		$XY$				$Z$
		00	01	11	10	
00	00	01	11	01	1	
01	01	11	10	11	0	
11	11	10	00	10	0	
10	10	00	01	00	0	
$Q_1 * Q_2 * \text{ or } D_1 D_2$						

**Table 7-13**  
Transition/excitation  
and output table for  
1s-counting machine.

 

$$D_1 = Q_2 \cdot X' \cdot Y + Q_1' \cdot X \cdot Y + Q_1 \cdot X' \cdot Y' + Q_2 \cdot X \cdot Y'$$

$$D_2 = Q_1' \cdot X' \cdot Y + Q_1' \cdot X \cdot Y' + Q_2 \cdot X' \cdot Y' + Q_2' \cdot X \cdot Y$$

$$Z = Q_1' \cdot Q_2'$$