



Chương 4: Quá trình quá độ trong mạch phi tuyến.

- I. Khái niệm chung.
- II. Phương pháp tham số bé (nhiễu loạn).
- III. Phương pháp sai phân liên tiếp.
- IV. Phương pháp biên pha biến thiên chậm (hệ số tích phân).
- V. Phương pháp tuyến tính hóa từng đoạn.


Bài tập: 2, 3, 7, 13 + bài thêm.





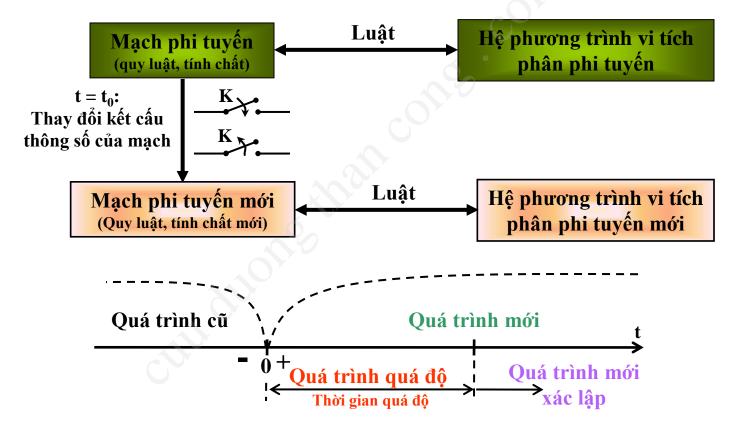I. Khái niệm chung

Mạch phi tuyến được mô tả bởi những hệ phương trình vi tích phân phi tuyến trong miền thời gian.



- Dộng tác đóng mở kết thúc một quá trình cũ và khởi đầu một quá trình quá độ hiện hành.
- Quá trình quá độ của hệ thống nghiệm đúng hệ phương trình mới, khởi đầu từ thời điểm $t = 0^+$.





Chương 4: Quá trình quá độ trong mạch phi tuyến.

- I. Khái niệm chung.
- II. Phương pháp tham số bé (nhiễu loạn).
- III. Phương pháp sai phân liên tiếp.

CuuDuongThanCong.com

- IV. Phương pháp biên pha biến thiên chậm (hệ số tích phân).
- V. Phương pháp tuyến tính hóa từng đoạn.





II. Phương pháp tham số bé (nhiễu loạn).

Nội dung: Được sử dụng để giải các bài toán quá độ của mạch phi tuyến (tính phi tuyến ít) có phương trình mô tả dạng:

$$f(x, x', x'', ..., t) = \mu.\phi(x, x', ...)$$
 (*)

trong đó: f(x, x', x'', ...) là những số hạng tuyến tính.

 $\mu.\phi(x, x', ...)$ là số hạng phi tuyến (ít \rightarrow đủ nhỏ so với số hạng tuyến tính).

> Phương pháp:

- ***** Tìm nghiệm của phương trình tuyến tính cốt yếu: $f(x, x', x'', ..., t) = 0 \rightarrow x_0(t)$.
- ♣ Đặt nghiệm của phương trình (*) dưới dạng các hàm hiệu chỉnh (số hàm hiệu chỉnh được đặt tùy theo độ chính xác yêu cầu):

$$x(t) = x_0(t) + \mu x_1(t) + \mu^2 x_2(t) + \dots$$


* Thay vào phương trình (*) và cân bằng theo bậc của μ để tìm các hàm hiệu chỉnh.





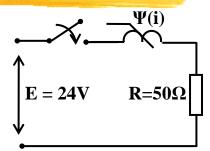II. Phương pháp tham số bé (nhiễu loạn).

Vi~du~4.1: Dùng phương pháp nhiễu loạn tính dòng quá độ với 1 hàm hiệu chỉnh trong cuộn dây lõi thép đóng vào nguồn áp E=24V, biết đặc tính cuộn dây: $\psi(i)=2.i-3,75.i^3, R=50\Omega$.



Giải:

Đặt nghiệm gần đúng với 1 hàm hiệu chỉnh:
$$i(t) = i_0(t) + \mu.i_1(t)$$
 $\Rightarrow i' = i_0' + \mu.i_1'$

$$i^2 = i_0^2 + \mu^2.i_1^2 + 2.\mu.i_0.i_1$$

➤ Thay vào (*):

$$2.i_0' + 2.\mu.i_1' + 50.i_0 + 50.\mu.i_1 - 24 = \mu.(i_0^2 + \mu^2.i_1^2 + 2.\mu.i_0.i_1)(i_0' + \mu.i_1')$$

$$\rightarrow (2.i_0' + 50.i_0 - 24) + \mu.(2.i_1' + 50.i_1 - i_0^2.i_0') + \mu^2.(...) + \mu^3.(...) = 0$$

Cân bằng theo bậc của μ:

* μ bậc 1:

$$2.i_1' + 50.i_1 - i_0^2.i_0' = 0$$

To sở kỹ thuật điện $22.\dot{i_0}+50.\dot{i}$

CuuDuongThanCong

https://fb.com/tailieudientucntt





II. Phương pháp tham số bé (nhiễu loạn).

- \blacktriangleright Xét phương trình tuyến tính suy biến: $2.i_0' + 50.i_0 24 = 0$
 - **So** kiện: i(0) = 0; Nghiệm xác lập: i = 24/50 = 0.48(A)
 - ❖ Phương trình đặc trưng: 2.p + 50 = 0 → p = -25
 - * Nghiệm là : $i_0(t) = 0.48.(1 e^{-25.t})$ (A) = $I_0.(1 e^{-\alpha.t})$ (A) $\Rightarrow i_0^2 = I_0^2.(1 2.e^{-\alpha.t} + e^{-2.\alpha.t})$ (Lét phương trình u bâc 1:2 $i_0' + 50$ $i_0 = i_0^2$ $i_0' = \alpha.I$ $e^{-\alpha.t}$

- ightharpoonup Xét phương trình μ bậc 1:2 $\vec{i_1} + 50.\vec{i_1} \vec{i_0}^2.\vec{i_0} = 0$
 - Thay vào ta có: $2.i_1' + 50.i_1 = \alpha I_0^3 . (e^{-\alpha . t} 2.e^{-2.\alpha . t} + e^{-3.\alpha . t})$
 - Chuyển sang miền ảnh Laplace: $2(p+\alpha).I_1(p) = \alpha.I_0^3.(\frac{1}{p+\alpha} \frac{2}{p+2.\alpha} + \frac{1}{p+3.\alpha})$

$$\to I_1(p) = \frac{\alpha . I_0^3}{2} . \left[\frac{1}{(p+\alpha)^2} - \frac{2}{(p+2.\alpha).(p+\alpha)} + \frac{1}{(p+3.\alpha).(p+\alpha)} \right]$$

Tra bảng Ảnh - Gốc (dùng công thức Hevixaide):

$$i_1(t) = 0.0555. \left[(25.t - 1.5).e^{-25.t} + 2.e^{-50.t} - 0.5.e^{-75.t} \right]$$

Vậy nghiệm của bài toán là:


 $i(t) = 0,48.(1-e^{-25.t}) + 0,625.[(25.t-1,5).e^{-25.t} + 2.e^{-50.t} - 0,5.e^{-75.t}]$





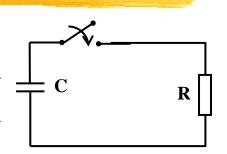II. Phương pháp tham số bé (nhiễu loạn).

Vi~du~4.2: Dùng phương pháp nhiễu với 1 hàm hiệu chỉnh tính quá trình điện tích khi 1 tụ phi tuyến phóng điện qua 1 điện trở R. Biết sơ kiện q(0)=Q và đặc tính phi tuyến của tụ $u_C(q)=q.1/C_0+\alpha q^3~(\alpha>0)$



Giải:

$$\text{Lập phương trình: } u_{\text{C}} + u_{\text{R}} = 0 \to \frac{1}{C_0} q + \alpha q^3 + Rq' = 0 \to Rq' + \frac{1}{C_0} q = -\alpha q^3 = \mu q^3 (*)$$

$$ightharpoonup$$
 Đặt nghiệm với 1 hàm hiệu chỉnh: $q(t) = q_0(t) + \mu . q_1(t) \rightarrow q' = q_0' + \mu . q_1'$

> Thay vào (*):
$$R(q_0 + \mu q_1) + \frac{1}{C_0}(q_0 + \mu q_1) = \mu(q_0 + \mu q_1)^3$$

Cân bằng theo bậc của μ:

$$* μ bậc 0 (phương trình tuyến tính suy biến): $2.q_0' + \frac{1}{C_0}.q_0 = 0$$$


•
$$\mu$$
 bậc 1: $R.q_1' + \frac{1}{C_0}q_1 = q_0^3$





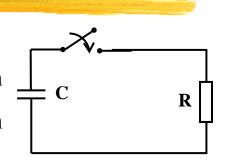II. Phương pháp tham số bé (nhiễu loạn).

Ví dụ 4.2: Dùng phương pháp nhiễu với 1 hàm hiệu chỉnh tính quá trình điện tích khi 1 tụ phi tuyến phóng điện qua 1 điện trở R. Biết sơ kiện q(0) = Q và đặc tính phi tuyến của tụ $u_C(q) = q.1/C_0 + \alpha q^3 \ (\alpha > 0)$



Giải:

$$ightharpoonup$$
 Xét phương trình tuyến tính suy biến: $2q_0 + \frac{1}{C_0}q_0 = 0$

Sala:

➤ Xét phương trình tuyến tính suy biến:
$$2q_0' + \frac{1}{C_0}q_0 = 0$$

❖ Phương trình đặc trưng: $Rp + \frac{1}{C_0} = 0 \rightarrow p = -\frac{1}{RC_0} = -\beta \rightarrow q_{0 \text{ td}} = Ae^{-\beta t}$

❖ Nghiệm quá độ: $q_{0 \text{ qd}} = q_{0 \text{ xl}} + q_{0 \text{ td}} = Ae^{-\beta t}$

$$\frac{\text{Sơ kiện}}{\text{q(0)} = Q_0} \rightarrow q_{0 \text{ qd}} = Q_0.e^{-\beta t}$$

* Nghiệm quá độ:
$$q_{0 \text{ qd}} = q_{0 \text{ xl}} + q_{0 \text{ td}} = Ae^{-\beta t}$$
 Sơ kiện $q_{0 \text{ qd}} = Q_{0 \text{ qd}} = Q_{0 \text{ e}}^{-\beta t}$

Nghiệm qua dọ.
$$q_{0 \text{ qd}} - q_{0 \text{ xl}} + q_{0 \text{ td}} - Ae$$

$$q(0) = Q_0$$

$$\Rightarrow q_{0 \text{ qd}} = Q_0.e^{-3\beta t}$$

$$\Rightarrow (p+\beta)Q_1(p) = \frac{Q_0^3}{R} \xrightarrow{p+3\beta}$$

$$Q_0^3 = \text{Havivoids} \qquad Q_0^3 = Q_0 = Q_0.e^{-3\beta t}$$

$$\rightarrow Q_1(p) = \frac{Q_0^3}{R(p+3\beta)(p+\beta)} \xrightarrow{\text{Hevixaide}} q_1(t) = \frac{Q_0^3}{2\beta R} \left(e^{-\beta t} - e^{-3\beta t}\right)$$

$$\rightarrow q' = q_0' + \mu \cdot q_1' = Q_0 e^{-\beta t} + \frac{\alpha C_0 Q_0^3}{2} e^{-\beta t} - \frac{\alpha C_0 Q_0^3}{2} e^{-\beta t}$$





Chương 4: Quá trình quá độ trong mạch phi tuyến.


- I. Khái niệm chung.
- II. Phương pháp tham số bé (nhiễu loạn).
- III. Phương pháp sai phân liên tiếp.
- IV. Phương pháp biên pha biến thiên chậm (hệ số tích phân).
- V. Phương pháp tuyến tính hóa từng đoạn.





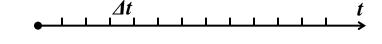III. Phương pháp sai phân liên tiếp

- Là phương pháp gần đúng tính bằng số dùng sai phân hóa để giải bài toán vi tích phân thời gian của các hệ thống phi tuyến và tuyến tính.
- Sai phân hóa là thay thế gần đúng những vi phân của biến thời gian t của ẩn x bằng những vi phân của chúng.
- Phương pháp sai phân liên tiếp chuyển hệ phương trình vi phân thành hệ sai phân gần đúng và dùng phương pháp số để tìm dần từng bước nghiệm gần đúng:
 - Chia trục thời gian t thành những bước $h = \Delta t$.



$$t_0 = 0$$
; $t_1 = \Delta t$; $t_2 = 2.\Delta t$; ...; $t_k = k.\Delta t$

Sai phân hóa:

$$\frac{dx}{dt} \approx \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_{k+1} - x_k}{h} \qquad \frac{d^2 x}{dt^2} \approx \frac{x_{k+2} - 2 \cdot x_{k+1} + x_k}{h^2}$$


Sai phân hóa hệ phương trình mạch bằng những biểu thức sai phân \rightarrow thu được một hệ sai phân liên hệ trị x_k ở các bước thời gian liên tiếp \rightarrow biết $x_k \rightarrow$ tính được giá trị x_{k+1}





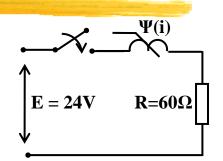IV. Phương pháp sai phân liên tiếp

Vi~du~4.3: Dùng phương pháp sai phân tính dòng quá độ khi đóng nguồn hằng E=24V vào mạch gồm cuộn dây có đặc tính $\psi(i)=1,75i-2,8.i^3$, mắc nối tiếp với điện trở $R=60\Omega$.



- ightharpoonup Lập phương trình mạch: $60.i + \frac{\partial \psi}{\partial i} \cdot \frac{\partial i}{\partial t} = 24 \leftrightarrow 60.i + (1,75-8,4.i^2).i' = 24$
- Sai phân hóa phương trình mạch: $60.i_k + (1,75-8,4.i_k^2).\frac{i_{k+1}-i_k}{h} = 24$

$$\rightarrow i_{k+1} = \frac{(24 - 60.i_k).h}{1,75 - 8,4.i_k^2} + i_k$$

> Tính bước sai phân: Xét phương trình tuyến tính suy biến:

CuuDuongThanCong.con

$$1,75.i' + 60i = 24 \rightarrow 1,75.p + 60 = 0 \rightarrow p = -34,3 \rightarrow \tau = \frac{1}{|p|} = 0,03s \rightarrow h = \frac{1}{10}.3.\tau \approx 10ms$$

- Nghiệm xác lập: $i_{xl} = \frac{24}{60} = 0, 4(A)$
- Bảng kết quả:

t(ms)									
i(A)	0	0,14	0,24	0,32	0,37	0,4	0,4	0,4	0,4






IV. Phương pháp sai phân liên tiếp

 $Vi \ d\mu \ 4.4$: Cho mạch điện, biết $R_1 = 30\Omega$, $R_2 = 40\Omega$, $C = 100\mu F$,

E=40V, cuộn dây phi tuyến có đặc tính $\psi(i)=1,75i-2,8.i^3$.

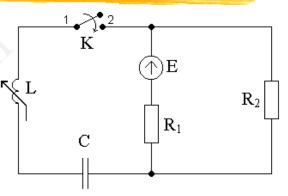Tính 10 giá trị đầu tiên của dòng quá độ trên tụ C (cho h=10ms)



Giải:

$$ightharpoonup$$
 Biến đổi mạch: $R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 17,14\Omega$ $E_{12} = \frac{E}{R_1 + R_2} R_2 = 22,86V$

 \blacktriangleright Lập phương trình mạch: $u_{R12}+u_L+u_C=E_{12}$

Pạo hàm 2 vế của phương trình: $R_{12}i'-16,8i(i')^2+(1,75-8,4i^2)i''+\frac{l}{C}=0$

$$\rightarrow 17,14i'-16,8i(i')^2 + (1,75-8,4i^2)i'' + \frac{i}{10^{-4}} = 0$$



Giải:

Chương 4: Quá trình quá độ trong mạch phi tuyến




IV. Phương pháp sai phân liên tiếp

 $Vi \ d\mu \ 4.4$: Cho mạch điện, biết $R_1 = 30\Omega$, $R_2 = 40\Omega$, $C = 100\mu F$,

E=40V, cuộn dây phi tuyến có đặc tính $\psi(i)=1,75i-2,8.i^3$.

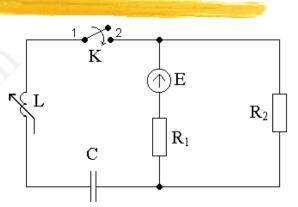Tính 10 giá trị đầu tiên của dòng quá độ trên tụ C (cho h=10ms)



Sai phân hóa:

$$17,14\frac{i_{k+1}-i_k}{h}-16,8i_k(\frac{i_{k+1}-i_k}{h})^2+(1,75-8,4i_k^2)\frac{i_{k+2}-2i_{k+1}+i_k}{h^2}+\frac{i_k}{10^{-4}}=0$$

$$\rightarrow i_{k+2} = 2i_{k+1} - i_k - \frac{h^2 i_k + 17,14.10^{-4} h(i_{k+1} - i_k) - 16,8.10^{-4} i_k (i_{k+1} - i_k)^2}{10^{-4} (1,75 - 8,4i_k^2)}$$

$$R_{12}i + (1,75 - 8,4i^2)i'(t) + u_C(t) = E_{12} \rightarrow 17,14i(0) + [1,75 - 8,4i^2(0)]i'(0) + u_C(0) = 22,86$$

Cơ sở kỹ thuật điện 2 $\rightarrow i'(0) = 13,06(A/s) \rightarrow i_1 = i(0) + hi'(0) = 13.06h$



Giải:

Chương 4: Quá trình quá độ trong mạch phi tuyến





IV. Phương pháp sai phân liên tiếp

 $Vi d\mu 4.4$: Cho mạch điện, biết $R_1 = 30\Omega$, $R_2 = 40\Omega$, $C = 100\mu F$,

E=40V, cuộn dây phi tuyến có đặc tính $\psi(i)=1,75i-2,8.i^3$.

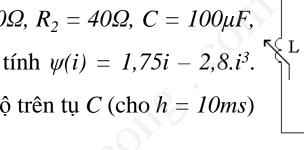Tính 10 giá trị đầu tiên của dòng quá độ trên tụ C (cho h = 10ms)



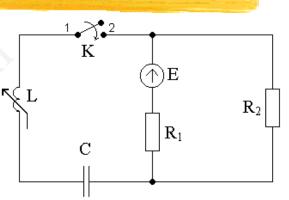

Phương trình sai phân:

t(ms)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
i(A)	0	0,0131	0,0260	0,0387	0,0513	0,0635	0,0754	0,0869	0,0979	0,1084





Chương 4: Quá trình quá độ trong mạch phi tuyến.

- I. Khái niệm chung.
- II. Phương pháp tham số bé (nhiễu loạn).
- III. Phương pháp sai phân liên tiếp.
- IV. Phương pháp biên pha biến thiên chậm (hệ số tích phân).
- V. Phương pháp tuyến tính hóa từng đoạn.





V. Phương pháp biên pha biến thiên chậm

➤ Nội dung:

Phương pháp biên pha biến thiên chậm (phương pháp biến thiên hệ số tích phân) thường được dùng để xét bài toán mạch phi tuyến Kirhoff cấp 2 với chế độ tự dao động phi tuyến:

 $x + \omega_0^2 \cdot x - \mu \cdot f(x, x) = 0$

❖ Nghiệm của phương trình xét có tính dao động, nhưng do tính chất phi tuyến nên dao động rất gần với điều hòa → được biểu diễn toán học bằng các hàm điều hòa có biên độ và góc pha biến thiên.

$$x(t) = A(t).\cos[\omega_0 t + \theta(t)] = B(t).\cos(\omega_0 t + C(t)\sin(\omega_0 t))$$

Với những dao động gần với điều hòa, các cặp A(t), $\theta(t)$ hay B(t), C(t) sẽ biến thiên chậm: $\frac{dA(t)}{dt} = A(t)$ và $\frac{d\theta(t)}{dt} = \theta(t)$ đủ nhỏ \Rightarrow gia tốc và lũy thừa của tốc độ rất nhỏ, có thể bỏ qua.





V. Phương pháp biên pha biến thiên chậm

➤ Nội dung:

❖ Do nghiệm của bài toán rất gần với điều hòa → có thể coi nghiệm x(t) chuyển dần từ nghiệm dao động điều hòa $x_0(t)$ của phương trình dao động tuyến tính suy biến:

$$x_0(t) = A_0.\cos(\omega_0 t + \theta_0)$$

Nghiệm x(t) của bài toán sẽ có dạng:

$$x(t) = \left[A_0 + \int_0^t \dot{A}(t)dt \right] \cdot \cos \left[\omega_0 t + \theta_0 + \int_0^t \dot{\theta}(t)dt \right] = A(t) \cdot \cos \psi(t)$$

Vậy ta có:

$$\begin{array}{c}
x = A \cdot \cos \psi - A \cdot (\omega_0 + \dot{\theta}) \cdot \sin \psi & \xrightarrow{\text{Bổ qua những số}} & x \approx -\omega_0 \cdot A \cdot \sin \psi \\
x = A \cdot \cos \psi - A \cdot (\omega_0 + \dot{\theta}) \cdot \sin \psi - \ddot{\theta} \cdot A \cdot \sin \psi - (\omega_0 + \dot{\theta}) \cdot A \cdot \sin \psi - (\omega_0 + \dot{\theta})^2 \cdot A \cdot \cos \psi \\
\xrightarrow{\text{Bổ qua những số}} & x \approx -2 \cdot \omega_0 \cdot A \cdot \sin \psi - (\omega_0^2 + 2 \cdot \omega_0 \cdot \dot{\theta}) \cdot A \cdot \cos \psi
\end{array}$$





V. Phương pháp biên pha biến thiên chậm

Ví dụ 4.5: Cho phương trình Vanderpol $x+x-\mu.(1+x^2).x=0$ (*)

Sơ kiện
$$x(0) = X_0$$
 và $x(0) = 0$

- Phân tích phương trình: $x+x-\mu(1+x^2).x=0$ tuyến tính phi tuyến
- ightharpoonup Xét phương trình tuyến tính: x+x=0 \rightarrow đa thức đặc trưng $p^2+1=0$ \rightarrow $p=\pm j$

$$\rightarrow$$
 Nghiệm: $x_0(t) = A_0.\cos(t + \varphi_0) \rightarrow dx_0/dt = -A_0.\sin(t + \varphi_0)$

Xét tại
$$t = 0$$
:
$$\begin{cases} X_0 = A_0 \cdot \cos \varphi_0 \\ 0 = -A_0 \cdot \sin \varphi_0 \end{cases} \Rightarrow x_0(t) = X_0 \cdot \cos(t)$$

Nghiệm của phương trình (*) là: $x(t) = \left[X_0 + \int_0^t \dot{A} dt \right] \cdot \cos \left[t + \int_0^t \dot{\theta} dt \right] = A(t) \cdot \cos \psi(t)$





V. Phương pháp biên pha biến thiên chậm

Ví dụ 4.5:

➤ Thay vào phương trình (*):

$$-2.A.\sin\psi - (1+2.\theta).A.\cos\psi + A.\cos\psi + \mu.(1+A^2.\cos^2\psi).A.\sin\psi = 0$$

Biến đổi lượng giác:

$$-2.\dot{A}.\sin\psi - 2.\dot{\theta}.A.\cos\psi = -\mu.A.\sin\psi + \frac{\mu.A^{3}}{4}\sin\psi + \frac{\mu.A^{3}}{4}.\sin2\psi$$

Cân bằng các điều hòa cùng cấp:

$$\begin{cases} -2. \dot{A} = \frac{\mu . A^3}{4} - \mu . A \\ 2. \dot{\theta} . A = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dot{A} = -\frac{1}{2} \left(\frac{\mu . A^3}{4} - \mu . A \right) \\ \dot{\theta} = 0 \quad \text{do } A \neq 0 \end{cases}$$

Vậy nghiệm là:

$$x(t) = \left[X_0 - \int_0^t \frac{1}{2} \left(\frac{\mu \cdot A^3}{4} - \mu \cdot A \right) dt \right] \cos t$$





Chương 4: Quá trình quá độ trong mạch phi tuyến.

- I. Khái niệm chung.
- II. Phương pháp tham số bé (nhiễu loạn).
- III. Phương pháp sai phân liên tiếp.
- IV. Phương pháp biên pha biến thiên chậm (hệ số tích phân).
- V. Phương pháp tuyến tính hóa từng đoạn.






V. Phương pháp tuyến tính hóa từng đoạn

- Phương pháp tuyến tính hóa từng đoạn là phương pháp tìm cách thay thế từng đoạn đặc tính làm việc của một phần tử phi tuyến bằng nhiều đoạn thẳng tuyến tính
- ➤ Quá trình tuyến tính đoạn đặc tính làm việc phải đảm bảo sai số giữa đường cong phi tuyến và đường thẳng tuyến tính luôn nhỏ hơn sai số yêu cầu:

$$\delta_{\mathbf{k}} < \gamma_{\mathbf{y.c}}$$

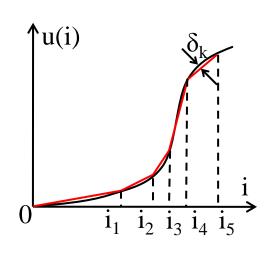Sau khi tuyến tính hóa, trong mỗi khoảng tuyến tính hóa, mạch phi tuyến được xét như một mạch tuyến tính.








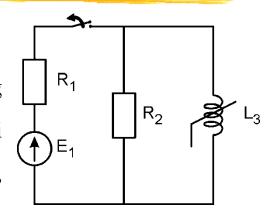V. Phương pháp tuyến tính hóa từng đoạn

 $R_2 = 8\Omega$, cuộn dây phi tuyến có đặc tính cho theo bảng.

Vi~du~4.6: Cho mạch điện phi tuyến. Tại t=0, khóa mở ra. Sử dụng phương pháp tuyến tính hóa từng đoạn, tính dòng qua cuộn dây phi tuyến trong quá trình quá độ. Biết $E_I=12V$ (một chiều), $R_I=5\Omega$,



Giải:

>	Sơ kiện:	$i_L(-0) =$	$=\frac{E_1}{R_1}=$	= 2,4 <i>A</i>
---	----------	-------------	---------------------	----------------

Tại thời điểm bắt đầu quá độ, điểm làm việc của cuộn dây thuộc đoạn $i \in [1, 3] \rightarrow$ cuộn dây có giá trị tương đương cuộn dây tuyến tính:

$$L_d = \frac{\Delta \Psi}{\Delta I} = \frac{3-2}{3-1} = 0.5H$$

ightharpoonup Khi đó dòng điện trên cuộn dây phi tuyến là: $i_{L_3}(t) = i_{L_3}(-0).e^{-\frac{R}{L_d}t} = 2,4.e^{-16t}$


 $\Psi(I)$





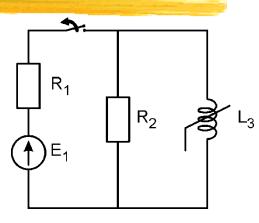V. Phương pháp tuyến tính hóa từng đoạn

 $Vi \ d\mu \ 4.6$: Cho mạch điện phi tuyến. Tại t = 0, khóa mở ra. Sử dụng phương pháp tuyến tính hóa từng đoạn, tính dòng qua cuộn dây phi tuyến trong quá trình quá độ. Biết $E_I=12V$ (một chiều), $R_I=5\Omega$, $R_2 = 8\Omega$, cuộn dây phi tuyến có đặc tính cho theo bảng.



- Giải:
- Thời điểm dòng điện cuộn dây giảm về I = I(A): $t_1 = \frac{\ln(1/2, 4)}{-16} = 0,0547(s)$
- \triangleright Khi đó, điểm làm việc của cuộn dây thuộc đoạn $i \in [0, 1] \rightarrow$ cuộn dây có giá trị tương
- đương cuộn dây tuyến tính: $L_d = \frac{\Delta \Psi}{\Delta I} = \frac{2}{1} = 2H$ Khi đó dòng điện trên cuộn dây phi tuyến là: $i_{L_3}(t) = i_{L_3}(-0).e^{-\frac{R}{L_d}(t-0.0547)} = e^{-4(t-0.0547)}$
- Tổng hợp nghiệm: $i_{L_3}(t) = \begin{cases} 2,4 & khi & t \leq 0 \\ 2,4e^{-16t} & khi & 0 \leq t \leq 0,0547 \end{cases}$ Cơ sở kỹ thuật điện 2 $e^{-4(t-0,0547)} & khi & 0,0547 \leq t \text{https://b.com/tailieudic}$